

VISW-2 Audio / video preklopnik

S
krmilnikom

author

Mijo Kovačevič, S51KQ
ATV & RPT Manager
P.O.Box 11, SI-3212 VOJNIK
Slovenia (EU)

<http://atv.hamradio.si>

ATV - Radioamaterska televizija

Ureja: Mijo Kovačevič, S51KQ, Cesta talcev 2/A, 3212 Vojnik, Telefon doma: 063 781-2210

VISW-2 Avdio/video preklopnik (1)

Mijo Kovačevič, S51KQ

Uvodna beseda

ATV operaterji pri svojem delu uporabljamo različno avdio video opremo: od kamer, video generatorjev, generatorjev teksta, generatorjev video efektov, mešalnikov, PC video strežnikov, pa do kopice ATV sprejemnikov in oddajnikov. Vsaka od teh naprav ima poleg ostalih priklopov enega ali več video/avdio vhodov in izhodov. Za nemoteno delovanje pa mora biti vsa ATV oprema pravilno povezana med sabo.

Vsakdo, ki se je vsaj malo resneje ukvarjal z amatersko televizijo (ATV), je kaj kmalu prišel do spoznanja, da z ročnim pretikanjem signalnih kablov ne prideš daleč. Še posebej doma, kjer običajno spremljam (sprejemamo) ATV signal na več sprejemnikih iz različnih repetitorjev ali drugih virov na samo enim ali parih monitorjih. Še posebej se lahko zaplete takrat, ko želimo snemati neko oddajo iz določenega vira, na voljo pa je samo en video rekorder.

Za avdio/video preklopnike lahko rečemo, da so pri ATV delu nujno 'zlo'. Na tržišču so na voljo različni preklopniki, vse od mini mehanskih, pa do pravih profesionalnih. Elektronski analogni avdio/video preklopniči usmerjevalniki za profesionalno uporabo, katere najdemo na tržišču, se začno pri najmanjšem s poljem 4 x 4 (to pomeni, da imajo 4 AV vhode, ki jih lahko povežemo na 4 AV izhode) ter se nadaljuje do zelo velikih preklopnikov z AV poljem 144 x 144. Cenovno so profesionalni AV preklopniči precej zalogaj, zato si bomo ustrezan preklopnik, ki se bo po kvaliteti lahko kosal z najdražjimi, izdelali kar sami.

Kako dobro prepriča nek AV preklopnik avdio in video signal, koliko ima presluha med kanali, koliko je dušenja v zaporni smeri in kakšne kombinacije vhodov na izhode omogoča, vse to stvar posameznega preklopnika oziroma njegove elektronike. Nekaj malega smo o tem že pisali v CQ ZRS 5/1996, na straneh 41-44, kjer je bila objavljena gradnja preprostega VISW preklopnika velikosti 8 x 4. Prvotno je bil namenjen za uporabo na ATV repetitorjih. Kasneje je bil za isti modul dopisan program za njegovo hišno uporabo - krmiljenje s pomočjo PC računalnika in preprostega vmesnika, ter programa VIPS opisanega v CQ ZRS 5/1998, na straneh 42-44.

Še vedno pa je bila uporaba AV preklopnika vezana na krmiljenje preko PC računalnika. Za delo na terenu je to bolj ali manj neuporabno, pa tudi ne preveč primerno za trajno delo doma, kjer računalnik potrebujemo za bolj zahetna opravila.

Vsled tega sem v letošnjem letu izdelal samostojen dvoprocесorski mini krmilnik, ki sem ga poimenoval VISW-C. Članek je razdeljen na dva dela. V prvem bomo spoznali procesorski krmilnik, v drugem pa novo - stereo VISW vezje ter vgradnjo obojega v ohišje in uporabo izdelka.

VISW-C krmilnik

Pri snovanju samostojnega krmilnika za avdio/video preklopnik se je bilo potrebno najprej odločiti za vrsto procesorja. Vsekakor velja izbrati procesor tipa FLASH, saj vanj lahko poljubno krat zapišemo novo - drugo programske kodo. Pri izbiti proizvajalca sem se odločil za mini PIC procesorje. Sicer bi

lahko rešili vse težave okoli potrebnih količin I/O priključkov in programskega prostora z enim samim precej večjim AVR procesorjem. Tokrat pa sem se zaradi cenovno ugodnejše variante in lažje dobavljalnosti odločil za uporabo dveh PIC 16F84-04/P procesorjev.


Število potrebnih elementov vezja krmilnika in njihove vrednosti so izbrane tako, da pomenijo graditelju čim manjši strošek; zato sta tudi obe tiskanini enostranski ter minimalnih dimenzijs. Večina uporabljenih elementov je v SMD ohišju, razen procesorjev ter decoder in encoder vezij.

Blok shema krmilnika je prikazana na sliki 1. Uporabnik upravlja AV preklopnik s pomočjo šestnajstih tipk. Te so na glavnem procesor povezane preko dveh 8-bitnih prioritetskih enkoderjev (slika 2, levo). Na obeh enkoderjih so uporabljeni po trije podatkovni biti, plus signalni bit. Na ta način za celotno tipkovnico pokurimo 8 vhodnih bitov na procesorju. Tipke bi lahko bile vezane v mrežo 4 x 4 (matrico) in bi prav tako porabili vseh 8 bitov, pa še enkoderjev bi se znebili. Vendar pa bi za čitanje takšne tipkovnice potrebovali večjo programsko kodo. In ker so uporabljeni procesorji zelo majhni, smo na ta način prihranili kar nekaj programskega prostora.



Glavni procesor dane ukaze obdelava in jih pošlje proti VISW preklopniku preko I2C vodila. Za navidezno zelo preprosto preklapljanje je v resnici potrebna kopica programskih operacij, da bo AV preklopno vezje sploh preklopilo, oziroma pravilno preklopilo. Tako je večina programa v glavnem procesorju namenjena obdelavi ukazov in pošiljanju izračunanih podatkov.

Pri krmiljenju VISW na ATV repetitorju lahko v vsakem trenutku pogledamo postavljena stanja AV preklopnika na grafični strani repetitorja. Pri uporabi PC programa VIPS je to vidno na ekranu hišnega računalnika, takoj pa si je bilo potrebno omisliti svoj prikazovalnik.


Zelo lepo bi lahko uporabili grafične LCD prikazovalnike, saj bi program grafično izrisal celotno AV stikališče, ob robu poimenoval vhode in izhode, itd. Žal pa so vsi standardni grafični prikazovalniki neustreznih dimenzijs. In ker je bila celotna naprava načrtovana za montažo v najnižje 19" ohišje, katerega prednja stranica je visoka okoli 4cm, je možnost upo-

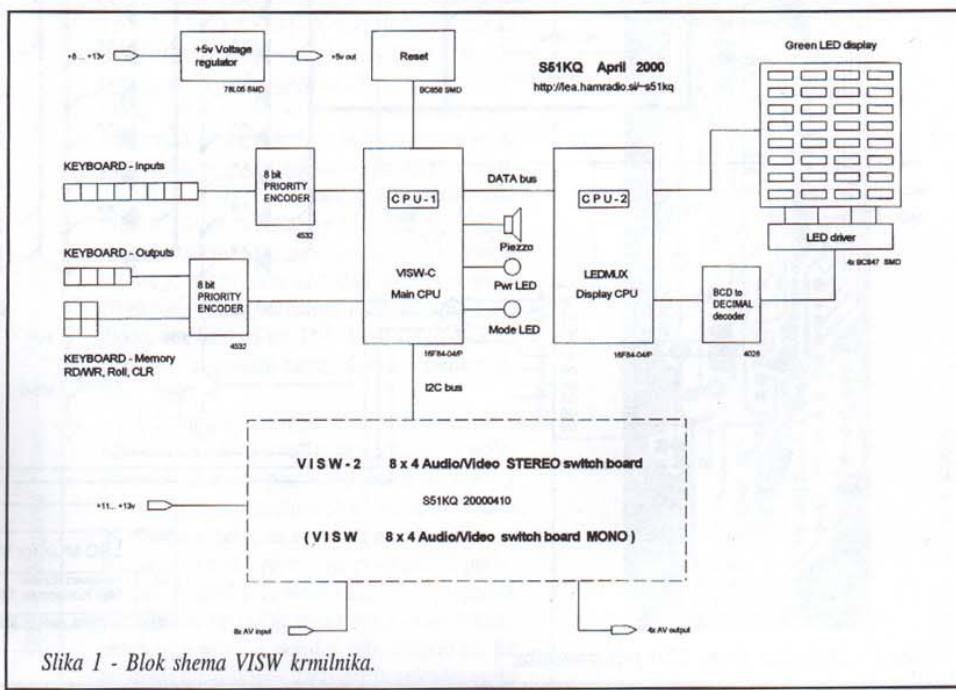

Slika 1 - Blok shema VISW krmilnika.

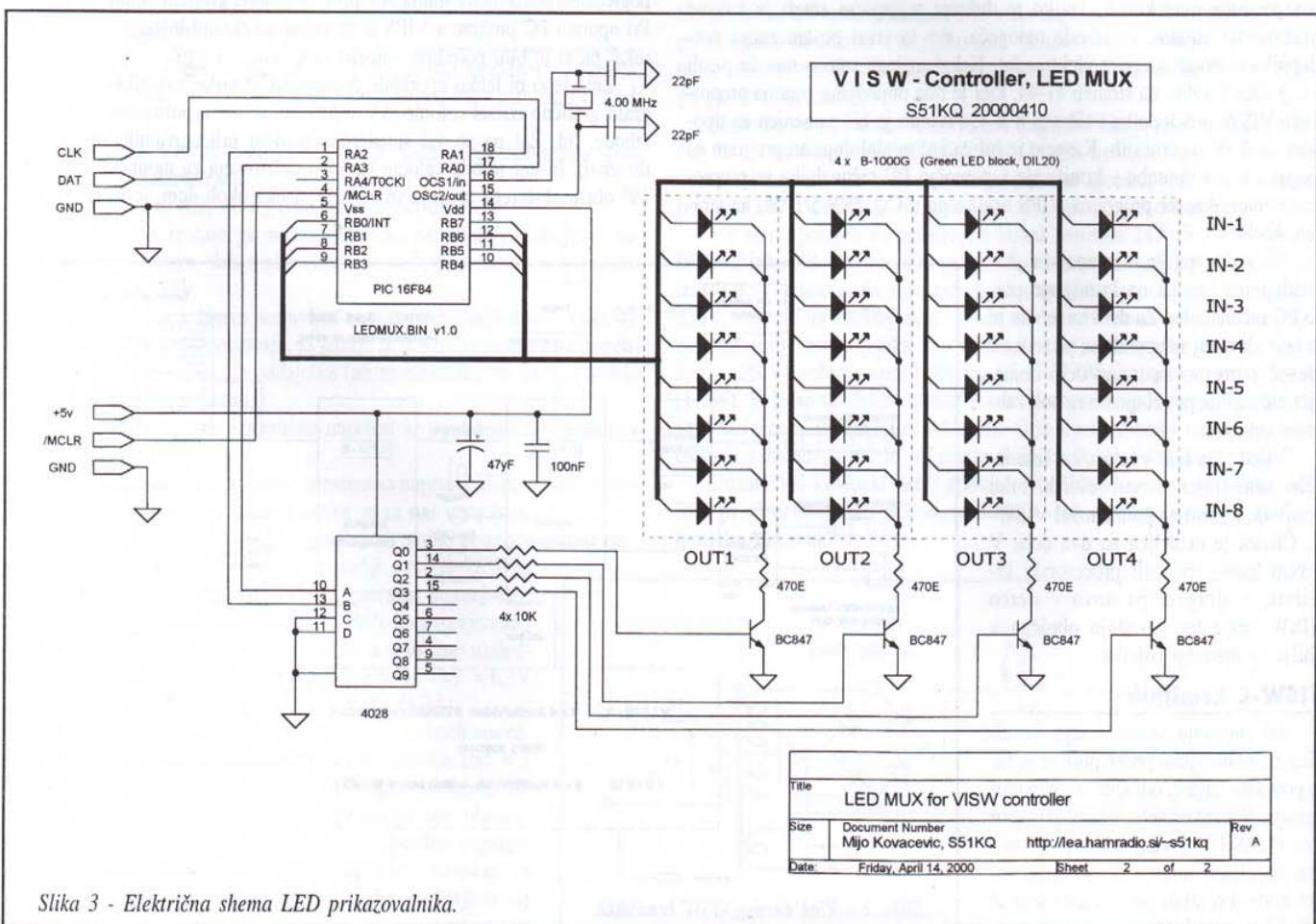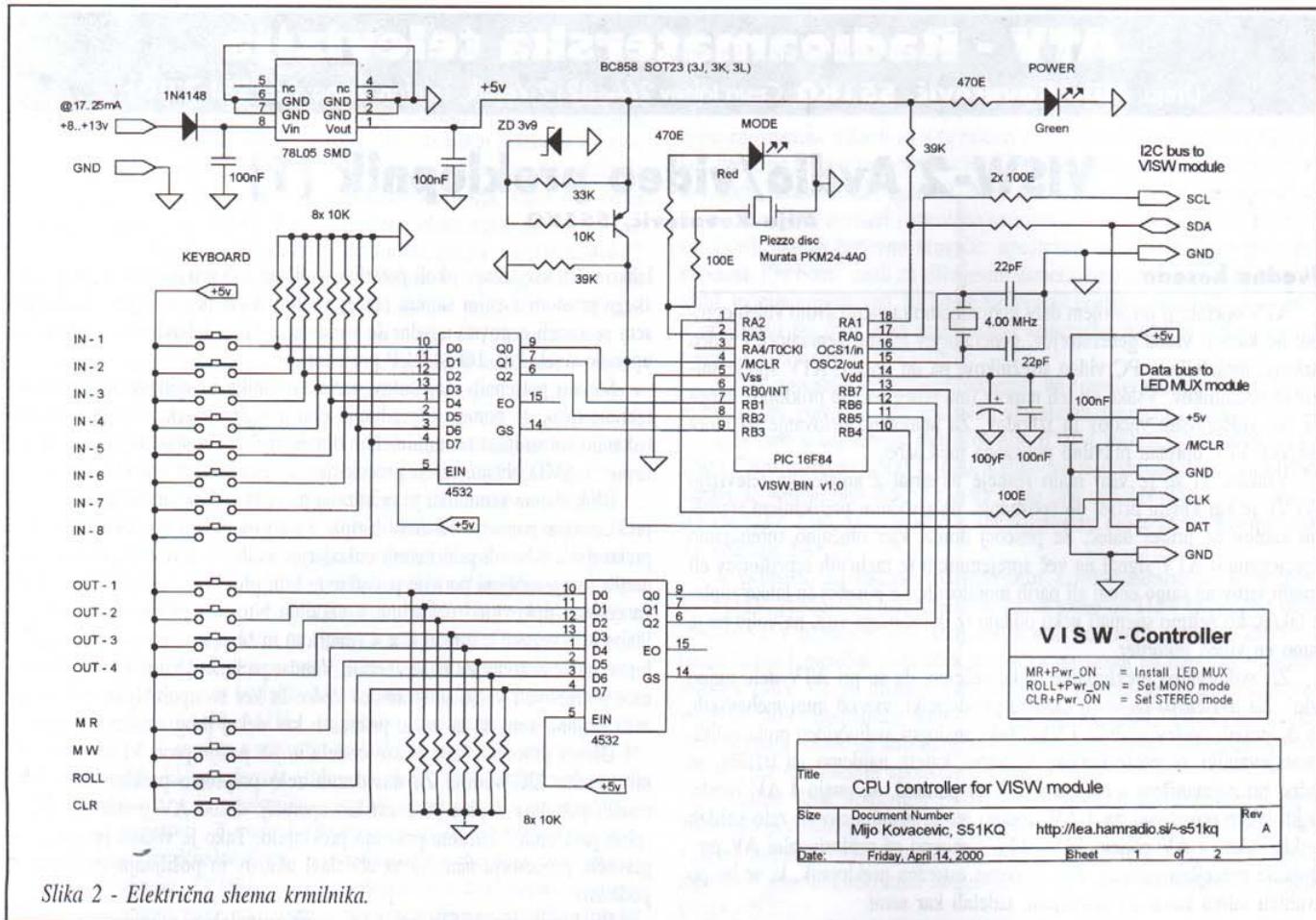

Slika 2 - Električna shema krmilnika.

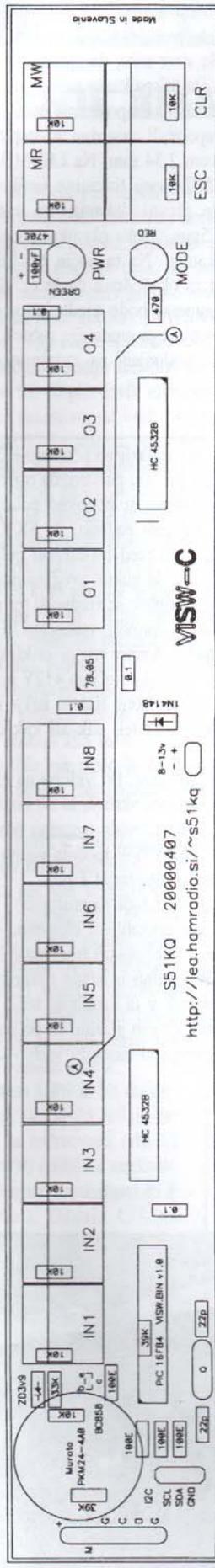

Slika 4 - Razored elementov na glavni tiskanini.

rabe grafičnega LCD prikazovalnika odpadla. Potreben mini prikazovalnik bi lahko sestavili iz posameznih LED diod, ker pa se v trgovinah dobjijo tudi bloki po 10 diod skupaj, so kot nalač za naš prikazovalnik.

Vezje prikazovalnika je poimenovano LEDMUX. Srce je drugi PIC 16F84-04/P procesor. Potrebne podatke mu sporoča glavni procesor preko posebnega serijskega vodila (CLK, DAT, GND). Vse anode osmih LED diod so v vseh štirih blokih povezane direktno na RB port drugega procesorja. Posamezen izhod procesorja lahko direktno krmili po eno LED diodo, tukaj pa so nanj povezane vse štiri veje. Zaradi multiplex-a bo vedno aktivna le po ena veja, oziroma največ ena LED dioda na posameznem izhodu procesorja. Izbor veje se vrši na RA portu z bitoma RA.2 in RA.3, katera krmilita decimalni dekoder (4028). Njegovi najnižji štirje izhodi niso povezani direktno na katode posamezne veje LED diod, pač pa preko BC847 tranzistorjev, ki bodo brez težave prenesli tudi veče tokove (prižgane vse LED diode v vezji). To v normalnem obratovanju ni možno, saj bi povezava večjih vrednosti na en sam izhod pomenila njihov kratek stik. Takšno stanje velja za prepovedano in ga bo glavni procesor zavrnil, oziroma vedno preveril vsa prepovedana stanja ter jih izločil že pred pošiljanjem podatkov proti VISW avdio/video preklopnom vezju; je pa možno programsko prižgati vse LED diode v vklopnom ali DEMO režimu.


Oba procesorja oziroma celotno vezje krmilnika je napajano s +5V. To napetost stabilizira SMD napetostni regulator 78L05. Oba procesorja za zanesljivejše delovanje uporabljata skupno dodatno zunanje reset vezje, zgrajeno okoli BC858 tranzistorja. Poraba krmilnika je zaradi prikaza v multiplex načinu zelo majhna. Tok na 12V napajaju bo znašal od 17 do 25mA, odvisno od stanja Mode LED diode.

Gradnja krmilnika


Tiskani vezji krmilnika sta enostranski (slike 4, 5, 6 in 7). LEDMUX vezje je ločeno zaradi dimenzijskih zahtev štirih blokov LED diod. Višina tiskanin je prilagojena višini najnižjih 19" ohisij. Vezja krmilnika pa so nameščena vertikalno izza prednje stranice škatle s pomočjo Al blok nosilcev in distančnikov. Približne dimenzijsi vezij so: 242 x 33 mm za glavno tiskanino in 91 x 33 mm za tiskanino LED prikazovalnika.

Obe tiskanini sta enostranski, večina elementov pa je prispejana na zadnji strani tiskanine. Na prednji strani se nahaja vseh 16 tipk, LED diode, oba kristala ter 1N4148 dioda. Vsi ostali elementi so spajkani zadaj, vključno z integriranimi vezji!


Očiščeno in preverjeno vezje polakiramamo s Flux-om ali SK10 sprejem za spajkanje in počakamo, da se nanos posuši. Spajkanje pričnemo z najnižjimi in najmanjšimi SMD elementi. Vedno jih obračamo tako, da so napisi na njih čitljivi iz iste smeri. Za oba procesorja prispejamo profesionalni podnožji. In sicer tako, da ju preprosto pretaknemo na zadnji strani vezja skozi luknje, pazimo na pravilen položaj prve nožice, ter jih od strani prispejamo. Dekoder in enkoder vezja

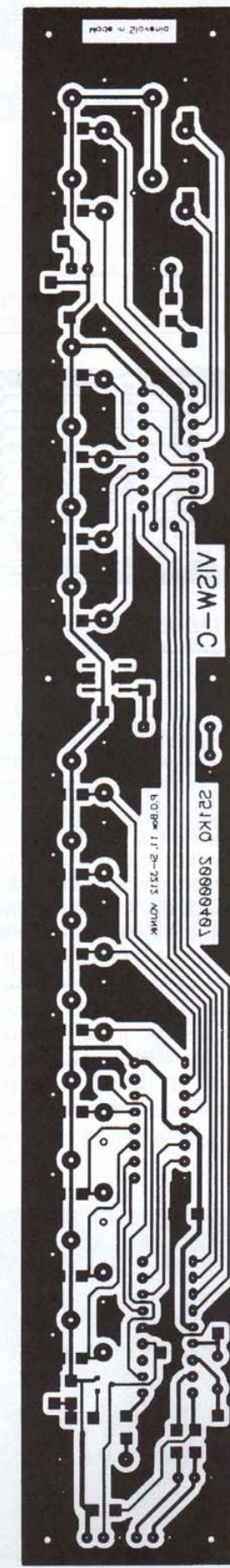

Slika 6 - Glavna tiskanina.

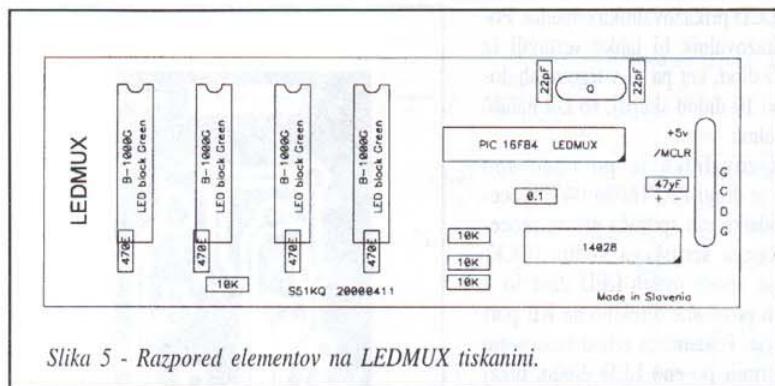

Slika 5 - Razpored elementov na LEDMUX tiskanini.

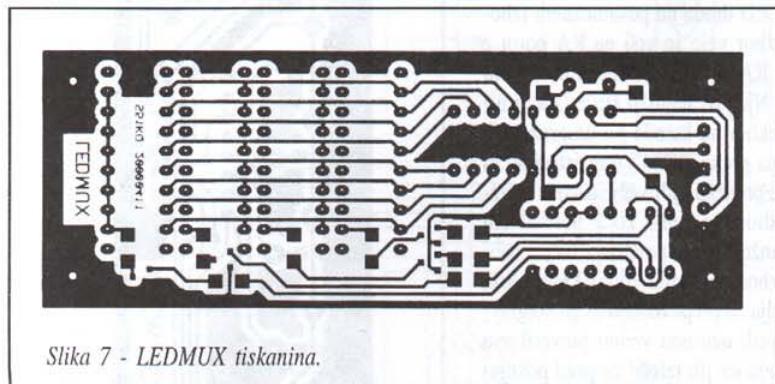

Slika 7 - LEDMUX tiskanina.

(4532 in 4028) lahko prispajkamo direktno v vezje, namestimo ju prav tako na zadnji strani tiskanine! Pazimo na pravilen položaj prve nožice.

Elektrolitskim kondenzatorjem ukrivimo nožice tako, da ležijo na zadnji strani tiskanine. Za napajalno in I2C vtičnico uporabimo enoredne (SIL) letvice, ki jih prispajkamo in namestimo od zadaj. Priključnih žic pa ne spajkamo direktno nanje, pač pa v enake kose, ki bodo služili kot vtiči.

Tipke na prednji strani poravnamo in jih sestavimo po barvah. Osem vhodov ima zelene tipke. Širje izhodi rdeče, MR je zelena, MW je rdeča, ROLL je rumene in ESC je bele barve. Pri montaži LED blokov pazimo na pravilno polariteto. Napis na njih je obrnjen proti šestpolnemu povezovalnemu konektorju. Ker je LEDMUX vezje zaradi nižjih stroškov izdelave enostransko, moramo s kratkostičniki povezati med sabo vse katode prvih treh LED blokov, ki gredo proti 470E uporom v kolektorju BC847 tranzistorjev. Pri tem pazimo, da ne naredimo kratkega stika z vezicami pod kratkostičniki. Oba 4MHz kristala naj bosta v nizkem ohišju, ali pa jima upognemo nožice in pazimo da ne bosta povzročila kratkih stikov na nožicah integriranih vezij pod njima. Nožice vezij, ki gledajo izven gornje strani tiskanine, odščipnemo tik ob površini.


Sledi še spajkanje žičnega mostička med točkama A-A, montaža piezzo ploščice in šest polnega povezovalnega konektorja. Za piezzo ploščico ni prostora na prednji strani, saj je predebelata. Zato bo nameščena zadaj tiskanine na njej ali s podaljšanimi žicami ob njej. In sicer tako, da uporabimo dve nožici IC podnožja za vtičnici (ju prispajkamo na vezje), vanju pa kasneje vtaknemo piezzo ploščico. Za povezavo med glavno in LEDMUX tiskanino bomo uporabili enoredno 90-stopinjsko letvico s standardnim razmakom 2.54 mm. Na LEDMUX tiskanino namestimo na ZGORNIJ strani tiskanine moško letvico stisnjeno do tiskanine. Na glavni tiskanini pa namestimo SPODAJ žensko letvico (8.5mm visoka plastika letvice), in jo prav tako stisnemo do tiskanine. Na ta način bo LEDMUX tiskanina pomaknjena nazaj za okoli 4mm glede na glavno tiskanino. Tipke glavne tiskanine se bodo usedle skozi odprtine 3mm debele čelne plošče do njenega prednjega roba. LED bloki, ki so preveliki, pa bodo naslonjeni na zadnjo stran čelne plošče.

Preizkus krmilnika

Po končanem spajkanju vezje pazljivo očistimo s čopičem, pomočenim v Nitro razredčilo. Pri tem pazimo, da razredčilo ne zaide v telo tipk. Veze posušimo in ponovno polakiramo - zaščitimo z SK10 sprejem. Pri tem pazimo, da SK10 lak ne zaide v luknje podnožij. Zato jih pred lakiranjem polepimo s koščki salotejpa. Posušeno vezje še enkrat pregledamo in preverimo pravilno namestitev elementov in vrednosti ter morebitne kratke stike. Ko smo napake odpravili, vtaknemo LEDMUX vezje v glavno, oboje pa preko Amper metra priključimo na 12V stabiliziran usmernik. Tok ki sme steči na +12V napajanju, naj ne bi bil višji od 30mA. Če temu ni tako, potem imamo nekje na vezju napako (narobe obrnjeno integrirano vezje, kratek stik ali kak odkurjen element).

Pravilno sestavljeno vezje bo delovalo takoj. Pri vklopu na napajanje se bo na LED prikazovalniku prižgala svetleča vrstica, ki se bo zapeljala navzgor. Za tem vklopnim pozdravom se bo izpisalo trenutno postavljeno stanje na VISW preklopniku. V primeru, da VISW modula nismo priključili, bo krmilnik to zaznal in bo na napako opozarjal s piski.

Glavna tiskanina krmilnika lahko deluje tudi samostojno - brez da nanjo priključimo LED prikazovalnik. Vsi uporabljeni elementi, vključno s tipkami, so dobavljeni pri nas, in sicer v ljubljanskih trgovinah: HTE, IC in IR. Sprogramirani procesorji in profesionalno izdelane tiskanine pa so na voljo pri avtorju. O funkcijah, vgrajenih v ta krmilnik, ter o njegovi praktični uporabi bomo spregovorili v naslednjem glasilu, ko bo objavljena tudi gradnja Stereo VISW preklopnega vezja in montaža vseh vezij v ustrezno 19" ohišje.

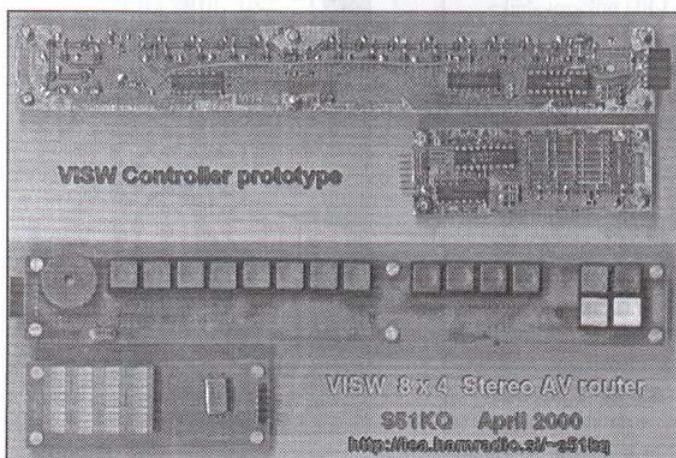

Slika 8 - Izgotovljen prototip krmilnika.



Slika 9 - VISW2 v ohišju.

ATV - Radioamaterska televizija

Ureja: Mijo Kovačevič, S51KQ, Cesta talcev 2/A, 3212 Vojnik, Telefon doma: 063 781-2210


VISW-2 Avdio/video preklopnik (2)

Mijo Kovačevič, S51KQ

Uvodna beseda

Preklapljanje nekaj MHz širokih analognih video signalov je v primerjavi s preklopi avdio signalov (do 20KHz) zahtevnejše opravilo. Preprost ročni - mehanski preklopnik ali nekaj relejev so za amatersko uporabo tej nalogi kos. Ker pa našim potrebam hišni mini video preklopniki z dvema vhodoma ne zadoščajo, si bomo ustrezno avdio/video preklopno vezje z več vhodi in izhodi izdelali sami.

Projekt se imenuje VISW-2 in je izboljšana različica video preklopnika objavljenega v CQ ZRS, št. 5/1996. Avdio/Video preklopno polje (slika 1) je velikosti 8 x 4, kar pomeni, da ima VISW-2 preklopnik osem AV vhodov, katere je moč povezati na štiri AV izhode. Vsak vhod je lahko istočasno povezan na enega ali več izhodov; to je prikazano na sliki 1, kjer je prvi vhod IN-0 povezan na izhoda OUT-1 in OUT-3. V praksi nam to omogoči gledanje in snemanje video signala istočasno in brez pretikanj kablov. Pri pravilih usmerjanja AV signalov v AV preklopnom polju obstajajo tudi prepovedana stanja. Takšno nedovoljeno stanje bi bilo, če bi

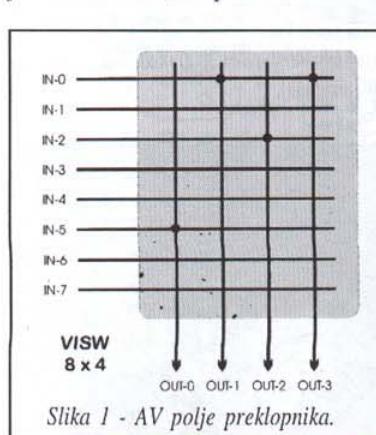

Slika 1 - AV polje preklopnika.

poizkušali povezati dva ali več AV vhodov na en in isti izhod. S tem bi kratko sklenili izhode vhodnih AV naprav in bi lahko povzročili njihovo uničenje. Ker bo VISW-2 preklopnik upravljal mikro-procesorski krmilnik, bodo vsa prepovedana stanja avtomatsko izločena.

Opisani preklopnik pa ne bo preklapljal le video signala, temveč tudi oba tonska kanala (Audio-L, Audio-R). Zato je v resnici potrebno izdelati trojno preklopno polje dimenzij 8 x 4. Vezje preklopnika (slika 2) je realizirano z univerzalnimi širokopropustnimi preklopniki Philips TDA8540. Uporabljeno je šest integriranih vezij, katerim so s pomočjo S0, S1 in S2 vhodov dodeljeni različni naslovi na I2C vodilu. Skupno imamo lahko na enem vodilu največ sedem takšnih vezij, kajti logično stanje "111" je rezervirano za tako imenovano ročno - mehansko upravljanje s TDA8540 vezjem. Na vsakem AV vhodu sta nameščena po en kondenzator in upor. Prvi je namenjen galvanski ločitvi, upor pa je za impedančno prilagoditev in zaključek veje. Vrednosti elementov so razumljivo različne, glede na video oziroma avdio vhode. Izhodi so v vsakem polju (polje tvorita dve vezji TDA8540) sprogramirani v visokoimpedančne izhode in ustrezno povezani med sabo.

Video izhodi imajo za razliko od avdio izhodov dodatne mini trimer upore, s pomočjo katerih ize-

načimo izhodni nivo video signala z vhodnim. Avdio izhodi imajo izbrane fiksne - približne vrednosti elementov (upor 6K8), katere lahko po potrebi zamenjamo z drugačnimi vrednostmi. Vsa I2C vodila posameznih čipov so povezana med sabo. Povezava do procesorskega krmilnika pa gre preko dveh zaščitnih uporov 100E. Preklopna vezja delujejo na napetosti +8V, zato je na tiskanini nameščen napetostni regulator 7808 (hlajen!), s pripadajočima blok kondenzatorjem in zaščitno diodo na njegovem vhodu.

Gradnja krmilnika


Tiskano vezje krmilnika (slike 3 in 4) je enostransko, dimenzij 142 x 61 mm. Vsi uporabljeni upori in navadni kondenzatorji so v SMD izvedbi (elementi za površinsko montažo brez priključnih žic), ki so na vezje spajkani od spodaj. Ker je vezje enostransko, se ni bilo moč izogniti mostičkom, katere prispevamo pred namestitvijo podnožij za TDA8540 integrirana vezja.

Sama gradnja VISW-2 vezje ni zahtevna. Kot običajno si pred pričetkom gradnje pripravimo ves potreben material. Vsi elementi morajo imeti nazine vrednosti in naj bodo novi. Očiščeno in preverjeno vezje polakiramamo s Flux-om ali SK10 sprejem za spajkanje in počakamo, da se nanos posuši. Spajkanje pričnemo z najnižjimi in najmanjšimi SMD elementi. Vedno jih obračamo tako, da so napisi na njih čitljivi iz iste smeri. Sledi spajkanje mostičkov na gornji strani, podnožij in elektrolitskih kondenzatorjev. Za priklope AV koaksialnih kablov, napajalno in I2C vtičnico uporabimo enoredne (SIL) letvice. Priključnih žic ne spajkamo direktno nanje, pač pa v enake kose, ki bodo služili kot vtiči. Sledi še spajkanje žičnih mostičkov med točkami A-A pod vezjem.



Preizkus krmilnika in vgradnja

Po končanem spajkanju vezje pazljivo očistimo in zaščitimo, ter posušeno in zaščiteno priključimo na 12V napajanje preko ampermetra. Tok, ki sme steči, naj ne bo višji od 180mA s priključenim VISW-C krmilnikom, oziroma ne višji od 170mA za samostojno VISW-2 preklopno vezje. Pravilno sestavljeni vezje bo delovalo »od prve«.

Vsa vezja preklopnika vgradimo v ustrezno kovinsko ohišje. Priporočam uporabo 19" ohišja, saj je bil projekt izdelan prav zaanj. Tiskanini krmilnika sta pritrjeni na dno ohišja s pomočjo Al blok nosilcev prikazanih na sliki 5. Te nosilce izdelamo iz Al traku debeline 8mm. Za krmilnik potrebujemo 5 kock. V vsako kocko izvrтamo štiri luknje s premerom 2.4mm,

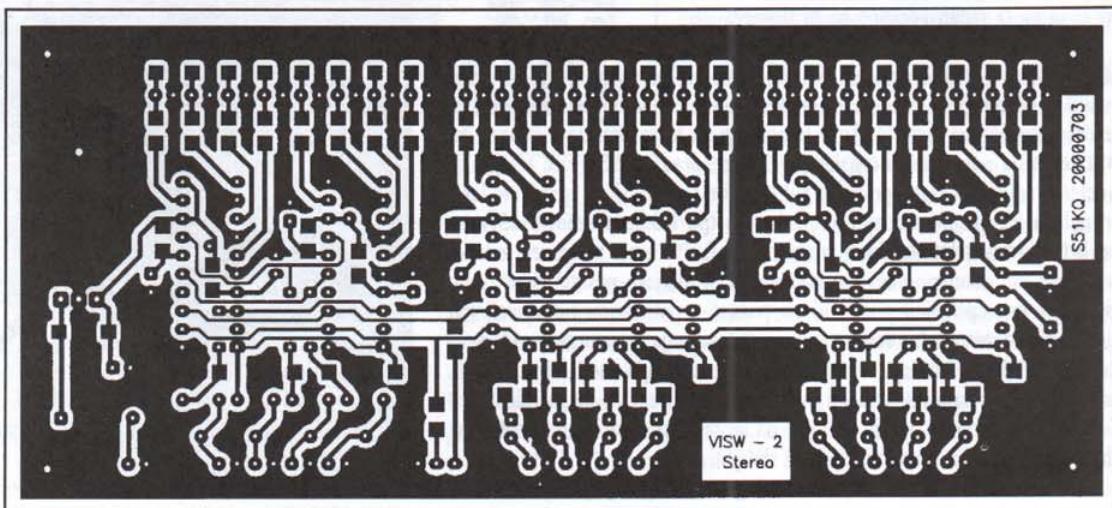

Slika 3 - Tiskanina preklopnika.

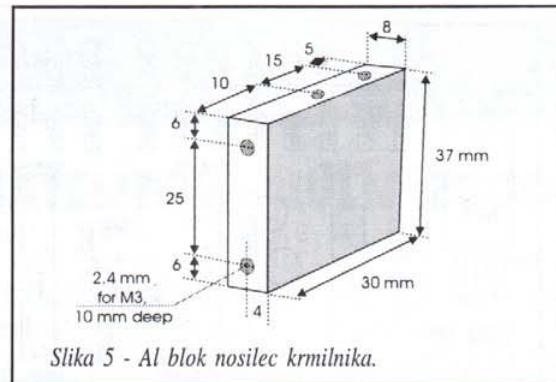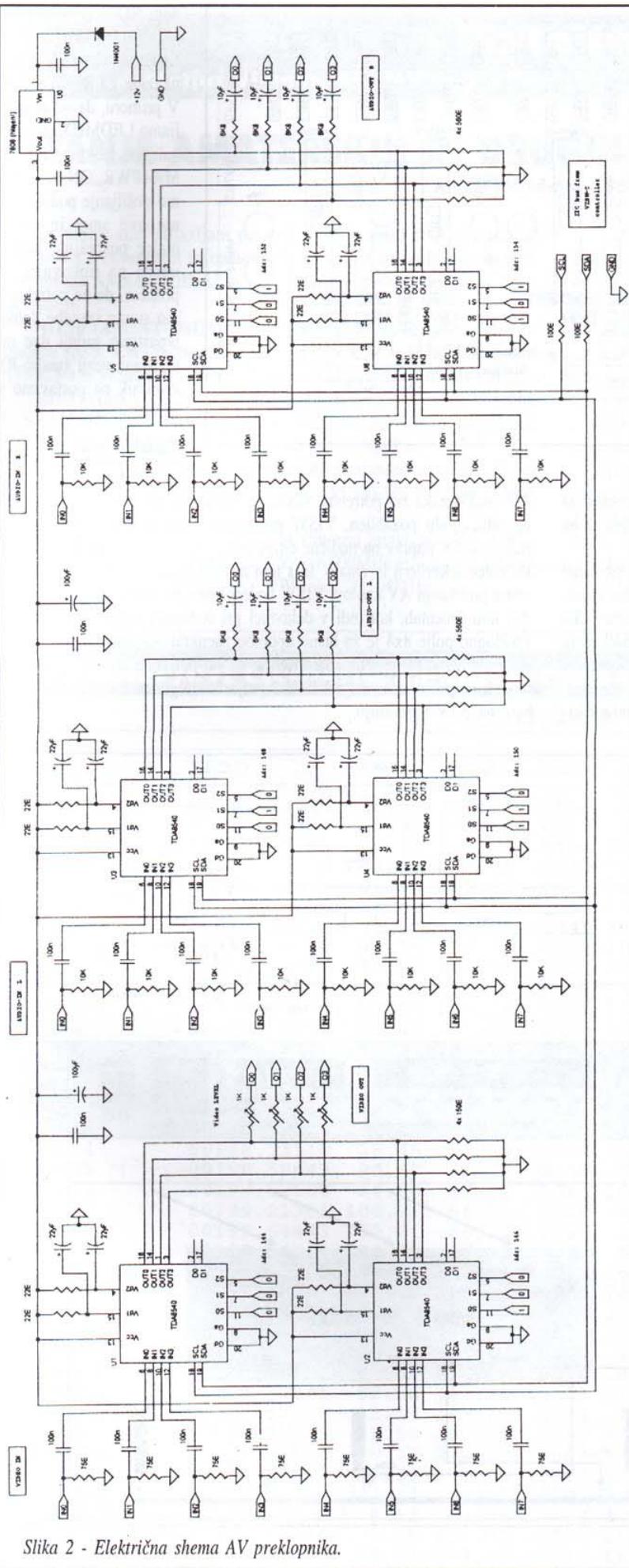

Slika 5 - Al blok nosilec krmilnika.

do globine približno 10mm, ter vanje vrežemo M3 navoj. Kocko prikazano na sliki 5 obrnemo na glavo. Skozi prednji luknji in dva dodatna okrogla distančnika (med tiskanino in Al kocko) jo privijemo na tiskanino krmilnika. Spodnji luknji pa bosta služili za učvrstitev na dno ohišja.

Vezja so v 19" ohišju razporejena tako, kot prikazuje slika 6. Na zadnji strani ohišja namestimo vse vtičnice. Za avdio signale lahko uporabimo "chinch" vtičnice v blokih (2 para v enem), za video signale pa uporabimo BNC vtičnice. Kljub zelo širokem ohišju moramo vtičnice razporediti smiselnno, da jih vse razvrstimo na zadnjo stran. Tudi na napajanje ne smemo pozabiti, še posebej če vgradimo 220/12 usmernik v isto ohišje in uporabimo velike računalniške 220V vtičnice.


Vse AV povezave izvedemo z NF koaksialnimi kabli. Za I2C vodilo uporabimo trižilni ploščati kabel, prav tako za 12V povezave. Če bo v istem ohišju tudi 220/12 usmernik, poskrbimo za pravilno ozemljitev ter fizično ločitev omrežnega dela in kablovja od ostale napeljave in vezij.

Uporaba VISW-2

Po priklopu na napajanje se bo na LED prikazovalniku pričala ena ali dve svetleči vrstici, ki se bosta trenutek za tem zapeljali navzgor. Za vklopnim pozdravom se bo izpisalo trenutno postavljeni stanje VISW preklopnika. Po prvem vklopu bodo na prikazovalniku rahlo brlele vse LED diode. Kar je razumljivo, saj EEPROM procesorja še ni popisan s pravilnimi podatki. Vezje inicializiramo tako, da pritisnemo tipko CLR, jo izpustimo, ter za tem še tipko MW. Prikazovalnik bo ugasnjhen, VISW-2 pa je sedaj pripravljen za prvo postavitev stanj AV preklopnika.

Določen vhod povežemo na izhod zelo preprosto. Najprej pritisnemo tipko vhoda (Mode LED bo pričela utripati) ter nato izberemo želeni izhod s pritiskom na tipko izhoda. Trenutek za tem se bo vzpostavilo zahtevano stanje, kar bo kasneje razvidno tudi na prikazovalniku. Če želimo isti vhod istočasno povezati še na drug izhod, ponovimo gornji postopek, le da tokrat izberemo drugi izhod. Vsi preklopi, ki jih na ta način vršimo, se izvajajo v RAMu - delovnem spominu procesorja. Da bo trenutno postavljeni stanja naprava postavila tudi ob naslednjem vklopu, je to potrebno zapisati v njen EEPROM spomin. To storimo s pritiskom na tipko MW.

Vsa postavljena stanja lahko v trenutku brišemo s pritiskom na tipko CLR. Še vedno pa bomo imeli v EEPROM spominu ohranljeno stanje zapisano s tipko MW. Le-to lahko prikličemo kadarkoli s tipko MR. Brisati smemo tudi določeno horizontalno ali vertikalno vejo v polju preklopnika. To storimo tako, da izberemo želeni vhod (horizontalna veja) ali izhod (vertikalna veja) in pritisnemo tipko CLR. V primeru, da smo si premislili, lahko po prvem koraku (Mode LED utripa) ukaz prikličemo s pritiskom na tipko ROLL. Ista tipka pa bo v normalnem režimu sprožila neskončno zanko izmenjave vseh postavljenih stanj v polju preklopnika.

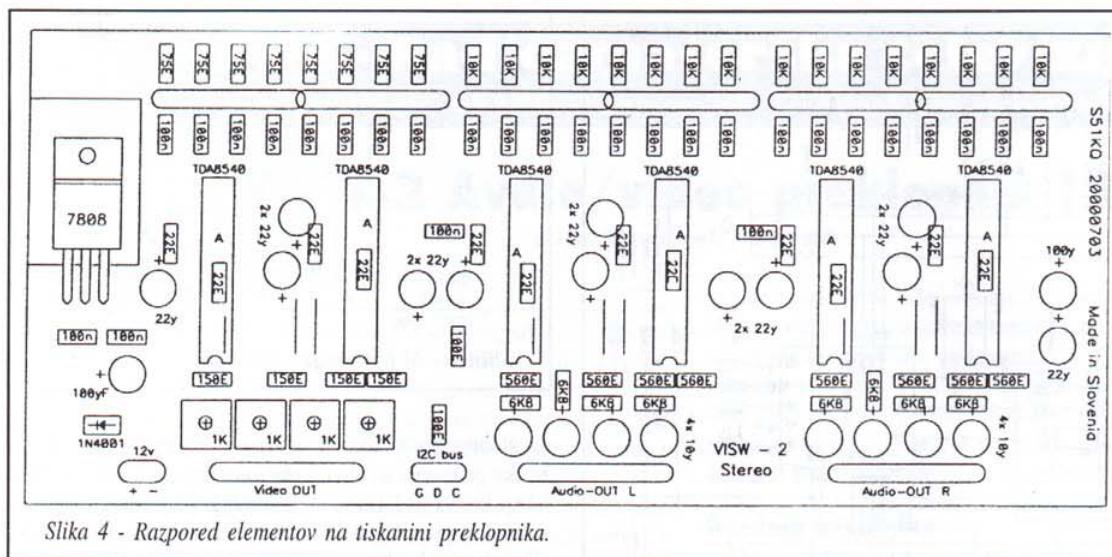

Slika 4 - Razpored elementov na tiskanini preklopnika.


In sicer v korakih po ena navzdol in v času trajanja okrog 20 sekund za posamezen korak. Mode LED bo pri tem trajno gorela. Naslednji pritisk na to tipko pa bo ROLL funkcijo ustavil.

Ker je na vezju krmilnika piezoelement, bodo pritiske na tipkovnici spremljali piski. V primeru, da VISW modula nismo priključili, bo krmilnik to zaznal in bo na napako opozarjal z več zaporednimi piski. Prav tako v primeru, če bi na VISW tiskanini manjkalo katero izmed TDA8540 vezij, ali pa bi bilo uničeno. Krmilnik, kot je že običajno za mikroprocesorske projekte, skriva tudi nekaj servisnih funkcij. V primeru uporabe stare izvedbe mono VISW tiskanine, le-to instaliramo na sistem z vklopnim uka-

zom ROLL+PWR_ON. Novo VISW-2 stereo tiskanino instaliramo z ukazom CLR+PWR_ON. V primeru, da ne uporabljamo LEDMUX prikazovalnika, lahko z ukazom MR+PWR_ON izključimo pošiljanje podatkov v njegovo smer in s tem malce pospešimo hitrost vnosa na tipkovnici. V primeru, da ne potrebujemo stereo izvedbe, lahko izpustimo zadnji dve integrirani vezji (audio-R), krmilnik pa postavimo v mono režim.

Zaključek

V gradnjo opisanega

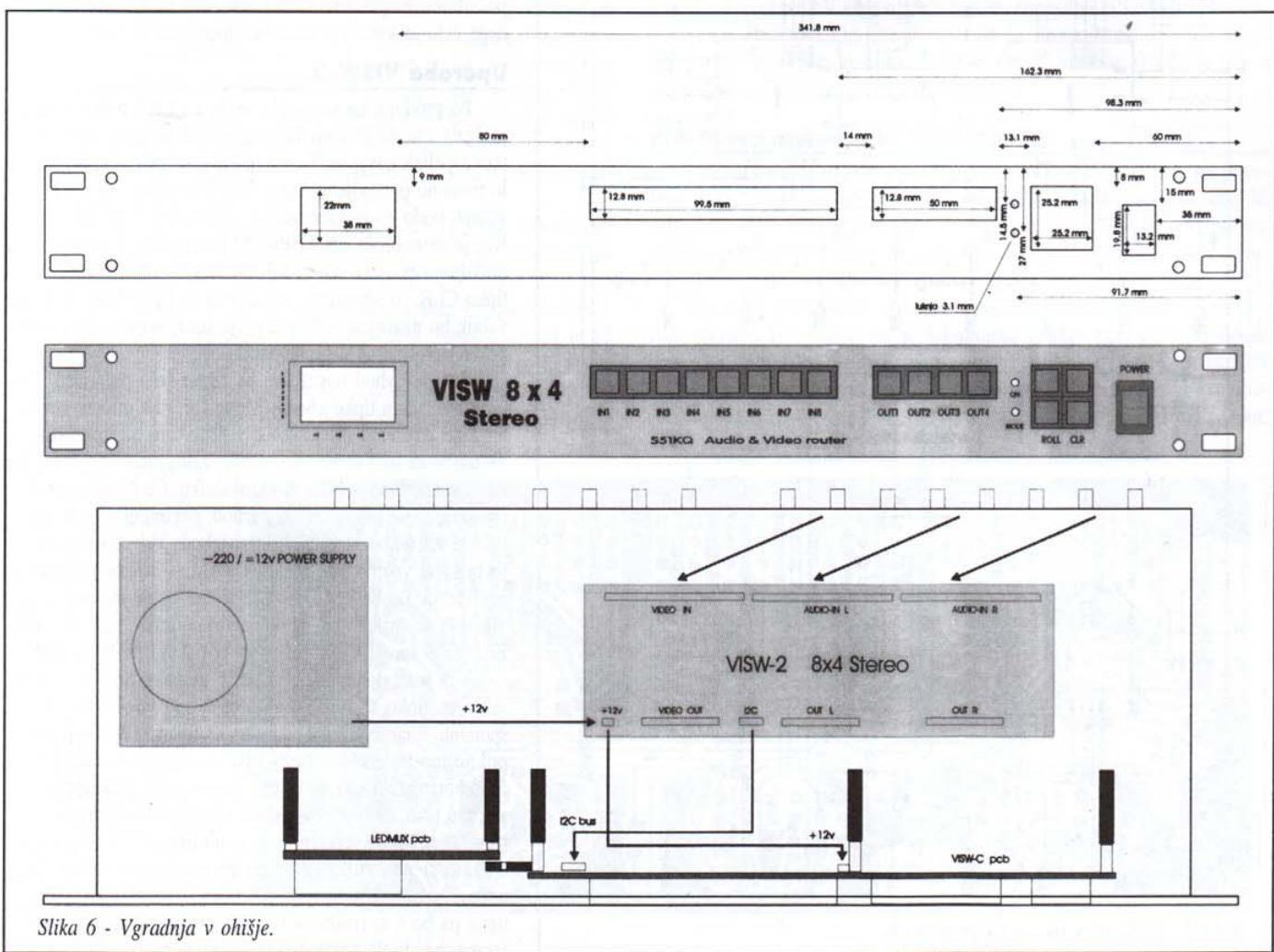

Slika 6 - Vgradnja v ohišje.