

R R C - F o n e R e p e a t e r R e m o t e C o n t r o l l e r s

NAVODILO ZA UPORABO RRC-4 REPETITORSKEGA SISTEMA

v 2.00 Feb. 1998



R R C - 4 © S51KQ 1996-1998 DOC v2.00a

FM analogni prehodni repetitor, ali preprost link prehod (obojesmerni), dodaten vhod za sysop RX, VOICE ID in info, VOICE svetilnik, DTMF uporabniöko in sysop ukazovanje, popoln daljinski nadzor, CTCSS prehod in CW telemetrija. Tриje dodatni izhodi za sysop krmiljenje, vhod za VOICE uro.

Avtor: Mijo Kovačevič, S51KQ

P.O.Box-11
SI - 3212 VOJNIK

Tel: + 386 63 772 892
Ax25: S51KQ @ S50ATV.SVN.EU
<http://lea.hamradio.si/~s51kq>



V S E B I N A

1. UVOD	1
1.1. Govorni repetitorji in RRC krmilniki	1
1.2. Tabela RRC krmilnikov	2
2. OPIS RRC-4 KRMILNIKA	3
2.1. Hardware	3
2.2. Software	4
2.3. Priklop RRC-4	4
2.4. Delovanje krmilnika	5
2.5. VOICE svetilnik in info	6
2.6. VOICE ura	6
2.7. Zvočna signalizacija v2.00	6
2.8. CW odzivnik	7
2.9. Interna signalizacija	7
2.10. Varnost sistema	7
3. UKAZOVANJE UPORABNIKOV	8
3.1. DTMF ukazi uporabnikov RRC-4	8
3.2. Neveljavni ukazi	8
4. NAVODILA VZDRĘVALCU FM REPETITORJA	8
4.1. Uvod	8
4.2. Sysop geslo - password	9
4.4. Sysop ukazi	9
4.5. Nadzor funkcij repetitorja	9
4.6. CW telemetrija	10
5. RAZNO	11
5.1. Osnovne sw nastavite sistema	11
5.2. Osnovne hw nastavite sistema	11
5.3. Dodatki RRC-4	12
5.4. Izboljšave RRC-4	12

1. *Uvod*

1.1. *Govorni repetitorji in RRC krmilniki*



Pred vami so navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje RRC krmilnikov govornih repetitorjev. Naprave so plod večnega lastnega razvoja kompleksnih repetitorskih krmilnikov za gorovne in ATV sisteme. RRC krmilniki bazirajo na najnovejši mikroprocesorski tehnologiji, so minimalnih dimenzijs, za svoje delovanje pa potrošijo zelo malo električne energije. Večno krmilnikov upravlja dva ali več mikroprocesorjev ali mikrokontrolerjev z vgrajeno programsko podporo. Koncept krmilnikov je takšen, da dovoljuje kasnejše programske spremembe ali nadgradnje. To je pomembna pridobitev, saj omogoča spremebo vitalnih funkcij brez uporabe spajkala in vrečke elementov.

Kompleksna programska podpora omogoča nove razsežnosti, med drugim tudi ukazovanje repetitorju, meni kot avtorju RRC krmilnikov pa v primeru potrebe, možnost izvedbe sprememb v relativno kratkem času in to na neboleč način za repetitor. RRC krmilniki vnašajo v nač komunikacijski prostor povsem nove možnosti, katerih bodo veseli uporabniki, oče posebej pa vzdrževalci repetitorskih sistemov. Z novimi izdelki pa prihajajo tudi svečne ideje za kasnejši razvoj repetitorskih sistemov.

Vsem sedanjim in bodočim uporabnikom mojih krmilnikov želim pri postavitvah novih sistemov veliko uspehov. V primeru vprašanj, posebnih želja ali morebitnih tečav pa sem na voljo za pomoč.

1.2. Tabela RRC krmilnikov

RRC-xx krmilniki govornih repetitorjev
Repeater Remote Controllers RRC-xx © M. Kovačević, S51KQ

	RRC - 3	RRC - 4	RRC - 5	Opis
10m RX/TX	-	-	- / RTX	Vhod / izhod RPT
2m RX/TX	RTX	RTX	RTX	Vhod / izhod RPT
70cm RX/TX	RTX	RTX	RTX	Vhod / izhod RPT
23cm RX/TX	-	-	RTX	Vhod / izhod RPT
Main TX	70cm	70cm	70cm ali 23cm	Glavni oddajnik RPT
Link RX/TX	-	-	2x full duplex	Vhod / izhod za linke
Sysop RX DTMF	-	DA	DA	Ločen vhod za sysopa
Sysop DTMF cmdís	-	70cm	70cm / 23cm	Sysop DTMF ukazi
User DTMF cmdís	-	70cm	70cm / 23cm	Uporabniški DTMF ukazi
DTMF pas	-	2m	10m, 2m	Prost prehod DTMF
Sysop Ax25 access	-	-	DA	Sys. dostop po packetu
User Ax25 access	-	-	DA	Upo. dostop po packetu
Beacon	-	VOICE, 65 min	CW,VOICE 5-180	Vgrajen svetilnik
HamCALL POCSAG	-	-	alfanum, num, ..	Oddaja pager sporočil
CTCSS input	- / DA	DA	DA	Vhod za CTCSS modul
A/D input	-	-	8	Analogni merilni vhodi
AUX output	-	3	8	CMOS digitalni izhodi
Voice clock	-	DA, zunanja	DA, zunanja	Priklop Govoreče ure
Voice messages	-	2	3	Govorna sporočila
Local display	3 x LED	11 x LED	LCD 2 x 40	Prikaz stanj na RRC
Local keyboard	5 sw + pwr	pwr	4 + pwr	Stikala / tipkovnica
System state	-	CW	CW, Ax25	Daljinsko čitanje stanj
Building security	-	-	DA	Varovanje objekta
EEPROM backup	-	-	DA	Hranjenje nastavitev
CPU	1x RISC cpu	2x RISC cpu	3x RISC + 80C535	Mikroprocesorji
I2C bus	-	-	DA	Dodaten vhod/izhod
I/O Connectors	2x DB-9M	3x DB-9M	6x DB-9M	I/O vtičnice
Napajanje/poraba	5v / 4mA	12v / 70mA	12v / 600mA	
/PTT max. (O.C.)	16v / 100mA	16v / 100mA	16v / 100mA	Odpri kolektor
AUX max. (CMOS!)	-	5v / 20mA	5v / 30mA	CMOS izhod!
Izvedba	cpu + shema	profi, v ohičju	profi, v ohičju	
Velikost	-	Evropa	19" ali manjše	

Ukazovanje

RX, TX ena/dis	2m, 70cm	2m, 70cm	10m, 2m, 70, 23	Omogoči / prep. RTX
Priority	DA, ročno	DA	DA	Izbira prioritete
BEEP ena/dis	DA, ročno	DA	DA	Beep ON / OFF
VOICE ena/dis	-	DA	DA	Govorni čipi ON / OFF
STAT ena/dis	-	DA	DA	Statistika sistema
TIME ena/dis	-	DA	DA	Govoreča ura ON / OFF
BEACON ena/dis	-	DA	DA	Svetilnik ON / OFF
BEACON time set.	-	-	DA	Sprem. časa svet.
RPT delay set.	-	-	DA	Sprem. zakasnitve RPT
AUX ena/dis	-	DA	DA	Dodatni CMOS izhodi
A/D ena/dis	-	-	DA	»itanje A/D vhodov
HCALL ena/dis	-	-	DA	Oddaja pager sporočil
Sysop password	-	6 znakov / fix	5-20 zn. / var	Dolžina sysop gesla
Remote PWD sett.	-	-	DA	Daljinska sprem. gesla


2. Opis RRC-4 krmilnika

Krmilnik je namenjen crossband repetitorju (2m+70cm ali drugo). Ima možnost ločenega sysop vhoda. Nudi DTMF ukazovanje, Voice sporočila in Voice svetilnik, Answer_back, statistiko sistema, 3 AUX CMOS izhode, priklop za proštevanje govorečih ure in drugo. Skoraj vse hardverske in softverske funkcije pa je mogoče daljinsko omogočiti ali prepovedati. Geslo za sysop dostop je 6 mestno. Signalizacija stanj na enoti je z LED diodami. RRC-4 je izveden v kovinskem Evropa ohišju s tremi DB-9M vtičnicami na zadnji strani.

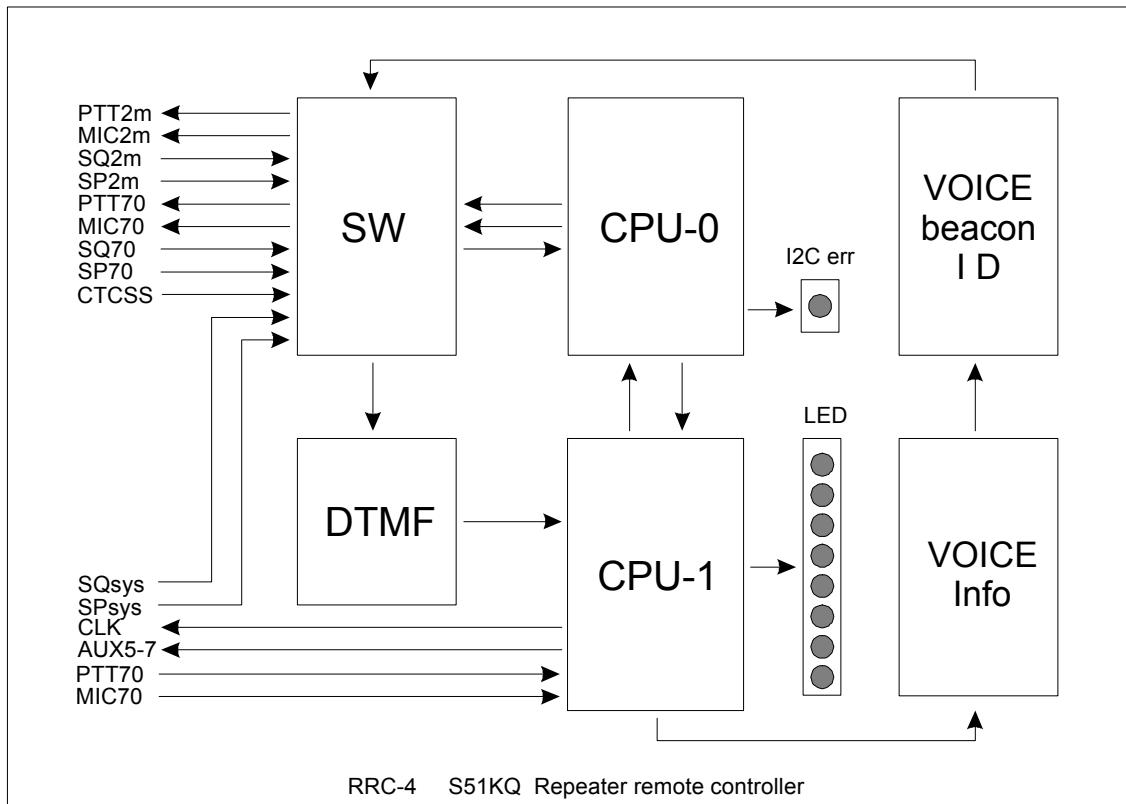2.1. Hardware



Hardware običajno imenujemo vse tisto, kar lahko pri neki napravi otipamo. RRC-4 sistem je zasnovan na enojni tiskanini Evropa formata vgrajeni v profesionalno Al ohišje. Srce sistema sta dva RISC procesorja z ustrezno programsko podporo. Na njune vhode in izhode pa so povezana posamezna integrirana vezja, katera opravljajo vse ostale pomembne naloge, kot so dekodiranje DTMF, upravljanje NF in PTT preklopne stopnje, krmiljenje LED diod in ostalo. Med mikroprocesorjem poteka prav tako komunikacija, s pomočjo katere si sporočata zahteve, oziroma stanja repetitorskega sistema. Vsa uporabljeni integrirani vezji so CMOS izvedbe in zaradi tega je poraba električne energije minimalna. RRC-4 napajamo z dobro glajeno in stabilizirano enosmerno napetostjo +12 do +14v.






2.2. Software

Vsaka mikroprocesorska naprava je brez ustrezone programske podpore kot avtomobil brez voznika. Programska podpora RRC-4 je zapisana v obeh RISC procesorjih in omogoča vse funkcije, ki jih nudi krmilnik. Oba procesorja sta na podnožijih in ju je mogoče kasneje popisati z novo verzijo programa. Vsi ukazi in rečimi delovanja so določeni v obeh programih. S tem je tiskanina RRC-4 zelo poenostavljena, po drugi strani pa je omogočena programska kreativnost pri spremnjanju lastnosti krmilnika. Delovanje obeh programov je razdeljeno na več nivojev. Posamezni deli programa skrbijo za časovne dogodke, za komunikacijo med procesorjem in posameznimi deli vezja, drugi pa za komunikacijo z zunanjim svetom. Oba programa sta v procesorjih zapisana v strojnem jeziku in zaščitena proti branju in nepooblaščenemu kopiranju.



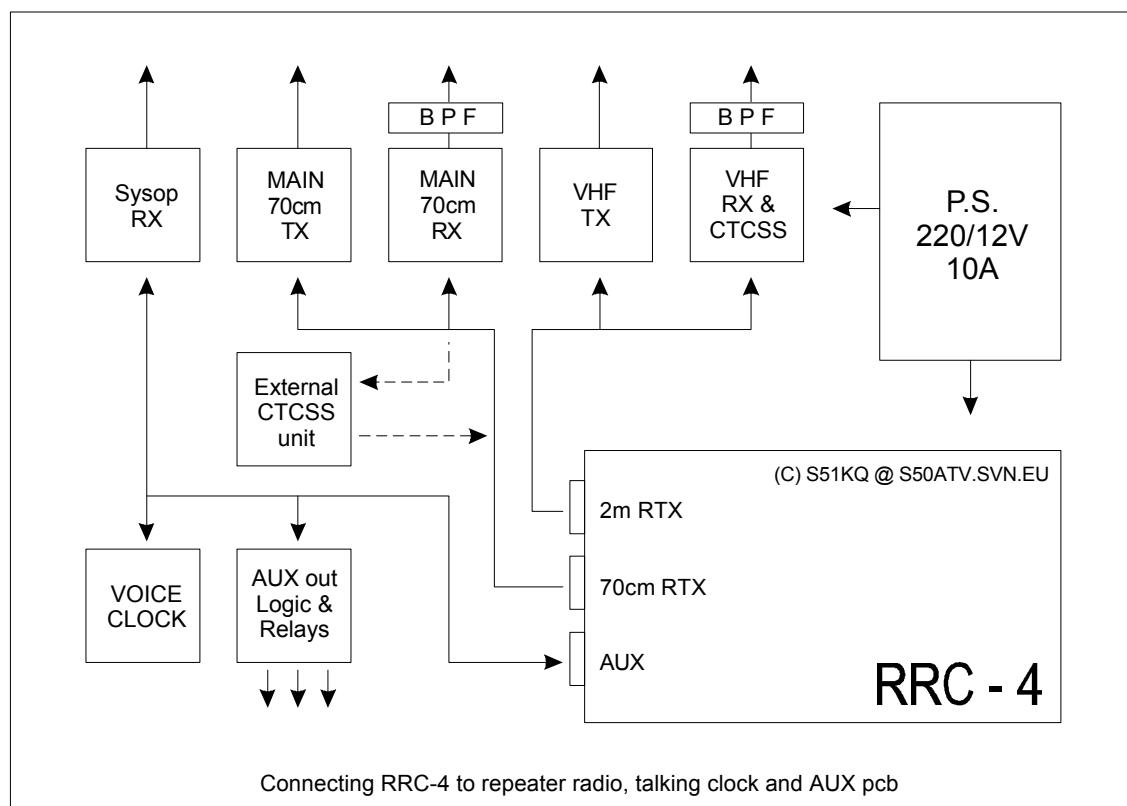2.3. Priklop RRC-4

Krmilnik je zasnovan tako, da omogoča relativno preprosto izvedbo Crossband ali navadnega FM repetitorja s pomočnim linkom in ločenim servisnim sprejemnikom. Za ta dva namena potrebujemo 2 dual band radijski postaji, servisni sprejemnik, antenska sita (filtre), 2 ali 3 antene, usmernik ter ohiče v katerem bo nameščena oprema repetitorja. Uporabimo lahko tudi ločene sprejemnike ali oddajnike. Pri najmanjji konfiguraciji pa moramo imeti na razpolago vsaj po en sprejemnik in oddajnik. Vsa oprema mora biti kvalitetna in izdelana tako, da sme biti 24h v pogonu v vseh atmosferskih razmerah, ki nastopajo na lokaciji kjer bo repetitor nameščen.



Radijske sprejemnike in oddajnike priključimo na RRC-4 s pomočjo večilnega koaksialnega kabla in DB9F vtikačev (štenski). Minimalna konfiguracija zahteva uporabo 70cm MAIN (glavnega) oddajnika, in 70cm ali 2m sprejemnika. Drug sprejemnik, 2m oddajnik in sysop sprejemnik pa niso

obvezni. Vsekakor pa je namestitev sysop sprejemnika priporočljiva, saj bo sysop na posebni - uporabnikom neznani frekvenci lahko nemoteno upravljal repetitorski sistem.

Razpored priklučkov na DB9M vtičnicah RRC-4 krmilnika



2m RTX	
1	GND
2	N.C.
3	/PTT
4	GND
5	/SQ
6	SP
7	GND
8	MIC
9	GND

70cm RTX	
1	GND
2	/CTCSS
3	/PTT
4	GND
5	/SQ
6	SP
7	GND
8	MIC
9	GND

AUX	
1	GND
2	MIC70 CLK
3	PTT70 CLK
4	AUX-5
5	AUX-6
6	Sys SP
7	Sys /SQ
8	Voice CLK
9	AUX-7

RRC-4
GND - masa
/PTT - izhod
PTT70 - vhod
MIC - izhod
/SQ - vhod
SP - vhod
AUX - izhod
Voice - izhod NF
/CTCSS - vhod

Vsi sprejemniki morajo imeti dograjen izhod /SQ - detekcijo zapore öuma (*squelch*). Ta signal običajno najdemo na MF vezju, ali v napajalnem delu NF ojačevalnika radijskega sprejemnika. Izhodni /SQ signal mora delovati z **negativno** logiko. To pomeni, ko je *squelch* zaprt je na /SQ izhodu sprejemnika +3 do +5v, pri odprttem /SQ pa naj napetost pada na 0v. Krmilnik ima na /SQ vhodih vgrajene interne PULL-UP upore, kar pomeni, da ga lahko proüimo tudi z *open_collector* izhodom sprejemnika.

/CTCSS vhod je namenjen signalizaciji prisotnosti sub tonov iz zunanjega CTCSS dekoderja. Vhod deluje z **negativno** logiko. Zunanji CTCSS dekoder preko tega vhoda sporoča procesorju prisotnost ustreznegata tonaa na 70cm vhodu in s tem omogoči avtomatski prehod iz 70cm na 2m izhod, seveda če je to na sistemu dovoljeno (sysop).

Rezervni /AUX izhodi so namenjeni krmiljenju naprav na repetitorski postojanki s pomočjo dodatnih inverterjev in relejev. Izhodi so CMOS in dajejo le nekaj mA toka za krmiljenje zunanjega vezja (priklop zunanjih naprav je opisan v poglavju 5.3).

/PTT izhodi so *open_collector* z **negativno** logiko. **PTT70 je vhod** iz govorečih ure, prouči pa se s **pozitivno** logiko, razen v primeru če smo vezju dodali zunanji inverter.

2.4. Delovanje krmilnika



Krmilnik po priklopu na napajanje in internem resetu odda krajoo melodijo in z njo najavi priklop na napajalno napetost. Za tem je že pripravljen za normalno uporabo. Ob priklopu na napajanje so v veljavi osnovne (*default*) nastavitev programsko zapisane v mikroprocesorju. Premešanje sistemskih parametrov ja opisano v poglavju 4.

Ko krmilnik zazna signal na vhodu enega izmed uporabniökih sprejemnikov (2m ali 70cm), vključ glavni oddajnik (70cm) in ga drui na oddaji dokler je na vhodu prisoten signal. Po padcu signala na vhodu bo glavni oddajnik na oddaji že približno 5 sekund. V izteku zadnjih dveh sekund bo oddal BEEP ton, ter trenutek za tem izklučil glavni oddajnik. V primeru, ko krmilnik zazna na obeh vhodih signala, bo na glavnem izhod repetitorja preusmerjen vedno tisti vhod, ki ima vijo prioriteto (poglavlje 4). Po padcu signala na enem izmed vhodov bo signal iz drugega - podrejenega vhoda avtomatsko posredovan na izhod repetitorja. V primeru, ko se na vhodu z vijo prioriteto ponovno pojavi signal, pa bo podrejeni vhod ta čas blokirana. Istočasen prehod iz 70cm vhoda na 2m izhod (simpleks) bo mogoč, če bo le ta dovoljen, oziroma če bo zunanjii CTCSS dekoder dal dovoljenje za takoen prehod. Oddajnik na 2m izhodu bo na oddaji toliko časa kot bo trajal signal z ustreznim CTCSS tonom na 70cm vhodu. **Na 2m izhodu ni zakasnitve.**

Uporabniki lahko ukazujejo repetitorju na 70cm. Pri tem bo prehod DTMF znakov iz 70cm vhoda na izhod BLOKIRAN. Vsi DTMF znaki, kateri bodo oddani na 2m vhodu pa bodo prosto prenešeni na repetitorjev izhod. **Ukazovanja repetitorju na 2m ni.**

2.5. VOICE svetilnik in info



Krmilnik ima poleg osnovnih funkcij vgrajen DVP (*Digital Voice Player*). Ta del krmilnika omogoča namestitev in predvajanje sistemskih govornih sporočil. Prva spominska banka je namenjena VOICE svetilniku, kateri se bo samodejno aktiviral približno vsakih 65 minut po zadnjem oddanem DTMF znaku na 70cm ali sysop vhodu. Svetilnik bo sporočal osnovne identifikacijske podatke. Primer **iS55UCE lokator: JN76PG, RU-xxx repetitor na äentjungertu.**

V drugi VOICE banki pa bo običajno nameščeno informacijsko sporočilo. Obe VOICE banki bodo lahko ročno pročuli tudi uporabniki, če jim bo to dovoljeno (sysop). Primer sporočila v drugi VOICE banki: **12m vhod 145.4625 MHz, CTCSS ton 74.4 Hz, DTMF ukazi: A*, A0, A1, A2, samo na 70cm.**

2.6. VOICE ura



Krmilnik omogoča uporabo - daljinsko proučenje in predvajanje katerekoli zunanje (dodatne) govoreče ure. Običajno uporabimo uro katere glas je kvaliteten.

Na uri lahko nastavimo *ANNOUNCEMENT* - to je avtomatsko najavo polne ure, prav tako jutranje bujenje za zaspance. VOICE ura bo vsako uro preko krmilnika spročila repetitorjev izhod, oddala najavo polne ure, ter ga za tem izključila. Uporabniki pa bodo lahko z DTMF ukazom vprašali repetitor koliko je uro, seveda če bo ta ukaz na sistemu dovoljen (sysop).

2.7. Zvočna signalizacija v2.00



RRC-4 repetitorski krmilnik lahko, če je to dovoljeno na sistemu, signalizira različna stanja repetitorja s piski. Sysop lahko prepove ali omogoči le zvočni signalizaciji stanj pod številko 2 in 3.

1. - IZPAD NAPAJANJA RPT.

Na začetku 1s po priklopu na napajanje bo postavil na oddajo glavni oddajnik repetitorja (70cm), in po poteku 5s oddal v eter identifikacijsko kodo - verzijo operacijskega programa, in to v 5 tonskem sistemu s CCIR toni. Za tem bo repetitor pripravljen za uporabo. Te identifikacije ni možno izključiti.

2. - KON» NI PISK

Po padcu signala na vhodu bo repetitor na oddaji če 5s, v zadnji sekundi pa bo oddal pisk 2200 Hz / 60ms

3. - UPORABNIK NA 2m VHODU

Po padcu signala na 2m vhodu bo na 70cm izhodu oddal pisk 1600 Hz / 30ms

4. - PREHOD 70cm -> 2m

Pri CTCSS prehodu 70 -> 2M bo po padcu signala na 70cm vhodu oddal dvojni ton 1100 Hz / 800 Hz v skupni dolžini 60ms. Na ta način bo 70cm uporabniku signalizirano, da je bil v etru tudi na 2m simpleks kanalu. Te signalizacije ni možno izključiti.

2.8. CW odzivnik




Repetitorski krmilnik ima vgrajen CW odzivnik s katerim sporoča svoje nastavitev (telemetrija sistema), potrjuje ali zavrača sistemske ukaze, ter sporoča stanje sistema (sysop - upravni reūim). Vsi izvedeni ukazi, ali aktivna stanja bodo potrjeni s Šinko iR1, izključena stanja s Šinko iO1 (off), sysop reūim s Šinko iS1, na koncu samodejno ali avtomatsko proštevanih sistemskih sporočil pa bo dodana Šinko iK1, vse v CW.

2.9. Interna signalizacija



Za prikaz trenutnega stanja na sistemu ima RRC-4 krmilnik na šestih ploščah vgrajene minijaturne LED diode. V primeru napajanja repetitorja iz sončnih celic, lahko s prekinjitvijo mostička JP-1 na tiskanini krmilnika (v bližini LED diod) onemogočimo njihovo aktiviranje (vse razen DTMF in TX led).

Stanja LED diod in njihov pomen

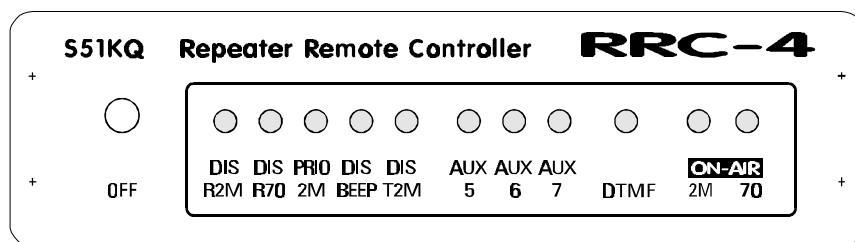

	Dioda sveti	Dioda je ugasnjena
DIS R2M	2m vhod ni dovoljen	2m vhod omogočen
DIS R70	70cm vhod ni dovoljen	70cm vhod omogočen
PRIOR 2m	prioritet ima 2m vhod	prioritet ima 70cm vhod
DIS BEEP	ni BEEP piska	BEEP pisk aktiviran
DIS T2M	prehod na 2m OFF (CTCSS)	prehod na 2m ON (CTCSS)
AUX - 5	/AUX izhod 5 ON (0v)	/AUX izhod 5 OFF (+5v)
AUX - 6	/AUX izhod 6 ON (0v)	/AUX izhod 6 OFF (+5v)
AUX - 7	/AUX izhod 7 ON (0v)	/AUX izhod 7 OFF (+5v)
D T M F	DTMF znak na vhodu	ni DTMF na vhodu
ON - AIR	oddajnik na oddaji	oddajnik izključen
I2C ERR (pcb)	napaka na sistemu	normalno delovanje

2.10. Varnost sistema



Varnost delovanja repetitorskega sistema bazira na različnih časovnih parametrih, mikroprocesorji pa imajo aktiviran interni WATCH_DOG varnostni sistem. Repetitorji so običajno na zelo izpostavljenih mestih, kjer je možnost udara strele zelo velika. Na takih točkah je nujna uporaba ločljivega transformatorja na 220v dovodu, nadalje pravilna ozemljitev antenskega stolpa in objekta v

katerem se nahaja repetitorska oprema. » e na repetitorju uporabljamo sodobne radijske postaje, katerim lahko aktiviramo **TOT - TX OFF TIME**, to tudi storimo. » as najdaljče oddaje nastavimo po lastni presoji, običajno od 30 minut do ene ure.

Repetitorski krmilnik ima vgrajeno začetko pred priklopom z napačno polariteto, vsekakor pa ne bo preučivel višjih napetostnih öokov - recimo priklop na 24v, ali pa prebitje usmernika repetitorja. Usmernik repetitorja naj bo grajen tako, da brez težav prenese vsaj za polovico večjo tokovno obremenitev kot je maksimalna, in to trajno. Vgrajeno naj ima napetostno in tokovno začetko.

3. *Ukazovanje uporabnikov*



Uporabnik ukazuje RRC sistemu na 70 cm vhodu. » e je preko repetitorja potreba po prenosu DTMF ukazov, pager klicev ali sporočil, te lahko uporabnik prenese tako, da jih odda na 2m vhodu repetitorja. DTMF znake naj oddaja z zanesljivimi in ne prekratkimi pritiski na DTMF tipkovnici. » e oddaja s prenosno radijsko postajo, naj jo drui na fiksni točki in z anteno v navpični legi. V nasprotnih primerih bo zaradi öumov, motenj ali dvakrat oddanih DTMF znakov (nezanesljiv pritisk), priölo do napačnega ali neveljavnega ukaza.

Uporabnik lahko izvede le tiste ukaze, ki so na repetitorskem sistemu trenutno dovoljeni (sysop). Upravitelj repetitorskega sistema (sysop), pa lahko daljinsko omogoči ali prepove vse uporabniöke ukaze.

3.1. *DTMF ukazi uporabnikov RRC-4*



- | | | |
|------------|---|--|
| A 0 | - | Sproüi oddajo telemetrije sistema v CW (telegrafija) |
| A 1 | - | Sproüi takojöno oddajo VOICE svetilnika |
| A 2 | - | Sproüi oddajo VOICE info sporočila |
| A * | - | Sproüi oddajo točnega časa (na rpt mora biti instalirana VOICE ura!) |

3.2. *Neveljavni ukazi*



Repetitorski sistem na napačne ukaze uporabnika v normalnem reüimu delovanja NE BO ODGOVARJAL.

4. *Navodila vzdrüevalcu FM repetitorja*



4.1. *Uvod*

Ob zagonu se repetitorski sistem vedno postavi v delovni način. » e vzdrüevalec (sysop) ûeli spremenjati nastavitev sistema, mora aktivirati upravni reüim na repetitorju. Prehod v upravni reüim je mogoče z oddajo pravilnega sysop gesla na SYSOP ali 70cm vhodu. Ukaz bo izведен vedno, ne glede na aktivirane blokade na sistemu. Signal na SYSOP vhodu NE BO NIKOLI posredovan na izhod repetitorja! » e je le mogoče naj vzdrüevalc za servisiranje sistema uporablja SYSOP vhod. Pri DTMF ukazovanju ima najviöjo prioriteto vedno SYSOP vhod!

Za vrnitev v normalen - delovni način repetitorja, uporabi ukaz **i#i**. Pri tem bo sistem poručil sysop privilegij, ter novo stanje tudi potrdil z odzivnikom v CW. V primeru, ko vzdrževalci ne bo poručil upravnega rečima, ga bo krmilnik poručil sam v 20-tih sekundah po zadnje vnešenem DTMF znaku.

4.2. Sysop geslo - password



Vzdrževalci odda geslo za preklop v upravni rečim iz DTMF tipkovnice ali DTMF spomina. Vsak napačno oddan DTMF znak v geslu takoj poruči možnost nadaljnega vnosa gesla, brez opozorila! V primeru napake med vnosom je potrebno vnos ponoviti od začetka. Sysop geslo je dolgo 6 DTMF znakov in ga ni mogoče spremenjati. Sysop geslo naj bo tajno, poznata naj ga le lastnik in vzdrževalci sistema! Po pravilno oddanem geslu je repetitor postavljen v upravni rečim, kar potrdi z oddajo **iS1** v CW. Upravni rečim omogoča nastavljanje sistemskih registrov, sam repetitor pa med tem deluje povsem normalno. V primeru, da bodo časovni presledki med posameznimi ukazi daljši od 20 sekund, bo sistem samodejno poručil upravni rečim.

4.4. Sysop ukazi



Vzdrževalcu sta v upravnem rečimu na voljo dve skupini ukazov. Prva skupina nadzoruje hardverske funkcije repetitorja, druga pa programske (softverske). Obe skupini sta bitno orientirani, stanja posameznih funkcij pa preprosto vključimo z oddajo DTMF **1**, ter izključimo z oddajo DTMF **0** na poziciji določene funkcije. Obe skupini ukazov sta fiksne dolžine 11 DTMF znakov. Skupini sta sestavljeni iz glave **B*** ali **C***, osmih ukazov sestavljenih iz DTMF znakov **0** ali **1**, ter končnega znaka *. Skupina, ki zaradi napake pri oddaji ali napake v prenosu ne bo oddana do konca, NE BO SPREMENJENA (sistem ohrani stanje pred vnosom). V primeru, da je bila oddana skupina pravilne dolžine, s pravilno glavo in zaključnim znakom, ter napačnimi podatki za posamezne funkcije, bo sistem aktiviral na novo vnešeni set! Zato naj vzdrževalci po vsaki nastavitevi preveri novo nastavljeno stanje repetitorja (DTMF ukaz **A0**).

	Ukaz za nadzor hardverskih funkcij Ukaz za nadzor softverskih funkcij Ukaz ručenje upravnega rečima	B * * C * * #
--	---	---

4.5. Nadzor funkcij repetitorja



Hardware:

cmd	DTMF 1	DTMF 0
B		
*		
?	1 - ENA 2m RX	0 - DIS 2m RX
?	1 - ENA 70 RX	0 - DIS 70 RX
?	1 - PRIOR 70cm	0 - PRIOR 2m
?	1 - ENA BEEP	0 - DIS BEEP
?	1 - ENA 2m TX	0 - DIS 2m TX
?	1 - AUX 5 ON	0 - AUX 5 OFF
?	1 - AUX 6 ON	0 - AUX 6 OFF
?	1 - AUX 7 ON	0 - AUX 7 OFF
*		

Software:

cmd	DTMF1	DTMF0
C		
*		
?	1 - ENA A0	0 - DIS A0
?	1 - ENA A1	0 - DIS A1
?	1 - ENA A2	0 - DIS A2
?	1 - ENA A*	0 - DIS A*
?	1 - Beacon ON	0 - Beacon OFF
?	-	-
?	-	-
?	-	-
*		



4.6. CW telemetrija

Telemetrija, oziroma daljinski prenos nastavljenih parametrov repetitorja se pri RRC-4 krmilniku odvija v telegrafiji. Telemetrija omogoča vzdrževalcu vpogled v nastavitev na sistemu. Na ta način lahko v kratkem času ugotovi ali gre za okvaro na repetitorju, ali pa je posredi napačna nastavitev, oziroma blokada določene funkcije. Ukaz za prenos vseh nastavljivih parametrov iz repetitorskega sistema je **A0**. Izvaja ga sysop, lahko pa tudi uporabnik, če mu je to dovoljeno.

Podatki o nastavitevah so zapakirani v CW paket. Računalnik bo na začetku oddal dvojni ton, kateremu bosta sledili dve skupini podatkov o trenutnih nastavitev sistemata. V vsaki skupini bo 8 podatkov. Za vsak aktiviran parameter bo krmilnik oddal črkico **R**, za vsak izključen parameter pa črkico **O**. Primer paketa CW telemetrije:

Začetek CW telemetrije	1. skupina : hw nastavitev Podatki 0 - 7	2. skupina: sw nastavitev Podatki 8 - 15	Konec CW telemetrije
Dvojni don	R R R R R R R R	R R R R R O O O	K

Podatki o sistemu bodo oddani v naslednjem zaporedju:

HW DATA	SW DATA
0 - ENA 2m RX	8 - ENA command A0
1 - ENA 70cm RX	9 - ENA command A1
2 - PRIORITY 70cm	10 - ENA command A2
3 - ENA BEEP	11 - ENA command A*
4 - ENA 2m TX	12 - ENA VOICE beacon
5 - AUX5	13 - not used
6 - AUX6	14 - not used
7 - AUX7	15 - not used



Po zaključku oddaje obeh skupin telemetrije bo repetitor v CW oddal črkico **K**. Po odprtju telemetrije med oddajo ni mogoče prekiniti. Med oddajo je blokirano DTMF ukazovanje, vse ostale funkcije sistema pa delujejo normalno.

5. Razno

5.1. Osnovne sw nastavitev sistema




Ob priklopu na napajanje bodo v veljavi naslednje sistemske nastavitev:

2m RX	ON	cmd A0	ON
70cm RX	ON	cmd A1	ON
PRIORITY	70cm	cmd A2	ON
BEEP	ON	cmd A*	ON
2m TX	ON	BEACON	ON
/AUX-5	OFF		
/AUX-6	OFF		
/AUX-7	OFF		
		PASSWORD	6 characters

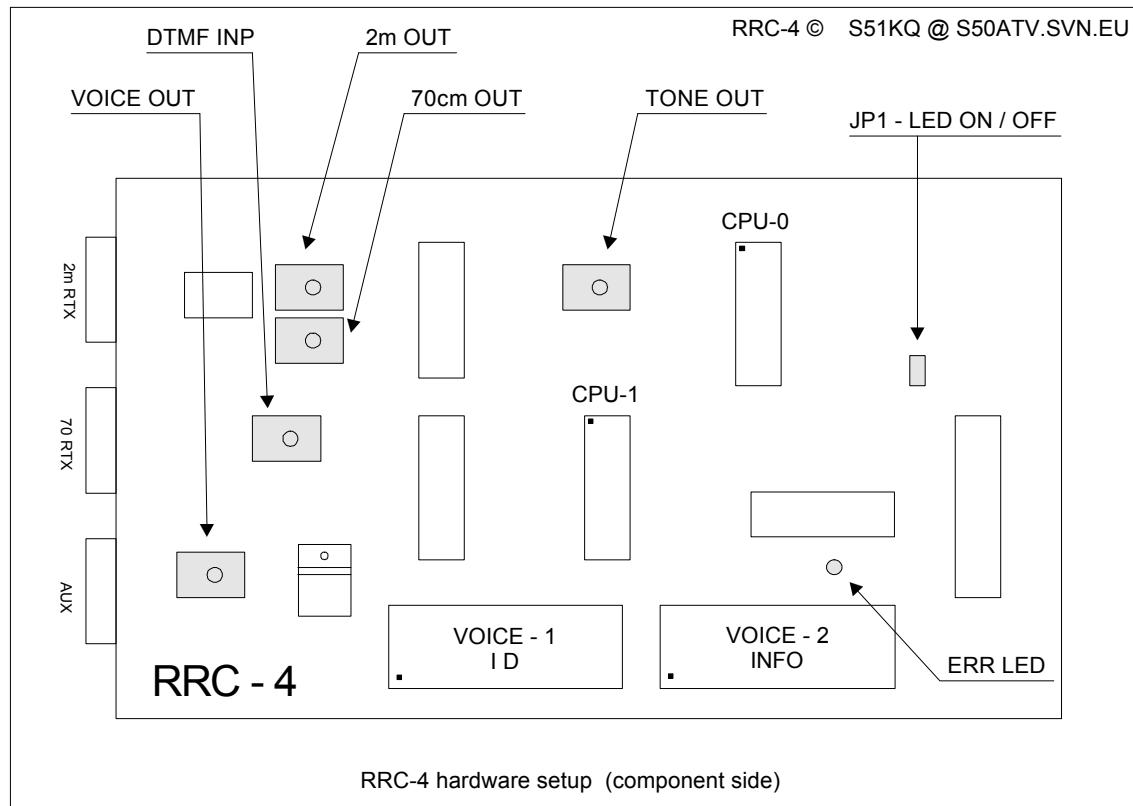5.2. Osnovne hw nastavitev sistema




Izdelan RRC-4 krmilnik je umerjen in preizkušen. Vzdrževalec naj **ne prestavlja** nastavitev trimer uporov na tiskanini krmilnika! Pravilne vhodne nivoje nastavimo na sprejemnikih repetitorskega sistema, običajno polovična glasnost. V primeru servisnih korekcij pa so na voljo naslednje nastavitev:






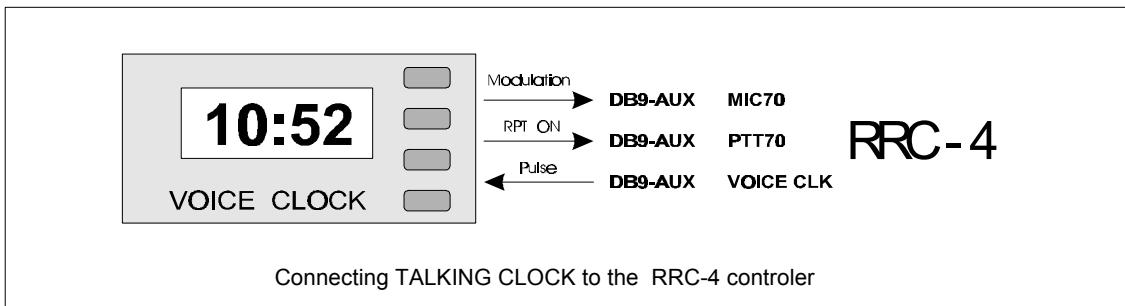5.3. Dodatki RRC-4

Na repetitorski krmilnik RRC-4 lahko priključimo zunanjega govorečega uro z lastnim baterijskim napajanjem (AUX DB9M: MIC70, PTT70 in VOICE CLK). Signal za proučenje (VOICE CLK) je +5v, preko internega upora 330K, pozitivna logika. V primeru, da ima ura previsok izhodni NF nivo, ga je potrebno z dodatnim trimerom uporom ustrezno znižati.



AUX - trije dodatni izhodi se nahajajo prav tako na AUX DB9M vtičnici RRC-4 krmilnika. Z njimi lahko sysop na preprost način vključuje različne naprave na repetitorski postojanki. Izhodi so CMOS z **negativno** logiko. Izhodna napetost je v izključenem stanju okoli +5v, pri vključenem pa 0v. Krmilnik ima vgrajene interne 1K upore za lastno zaščito. Za praktično uporabo je potrebno povezati vsakega izmed /AUX izhodov (AUX-5, AUX-6, AUX-7) na ustrezni zunanjí inverter, kot prikazuje spodnjá slika.

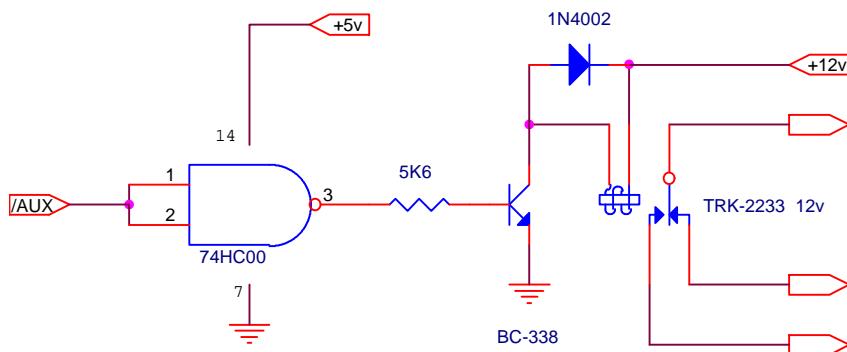

5.4. Izboljšave RRC-4

Pozor: Opisane izboljšave naj opravi le izkušen sysop!

Repetitorski krmilnik deluje zanesljivo, lahko pa v primeru, če je priključen na usmernik z veliko kapacitivnostjo gladilnih kondenzatorjev nastopijo težave pri počasnem dvigu napajalne napetosti. Uporabljeni mikroprocesorji so izdelani za normalno delovanje med +2.6v in +5v. Imajo vgrajen interni taktni oscilator za sprošitev reset stanja po priklidku na napajanje. V primeru, ko se napajalna napetost dviguje zelo počasi procesorja startata s svojim delovanjem ko doseže njuna napetost +2.6v, vezja, ki ju krmilita pa zaradi prenizke napetosti že niso sposobna delovati in ostanejo neinicijalizirana. Enak problem lahko nastopi pri trenutnem padcu napajalne napetosti, kjer se ostala vezja resetira, procesorja pa delujejo naprej, kot da se ni nikog zgodilo. Kar je razumljivo, saj njuna napajalna napetost ni padla pod +2.6v. Vse tovrstne težave bo rešilo vezje na naslednji shemi (desna slika). V originalni izvedbi imata oba procesorja vgrajen po en upor 10K in 10yF kondenzator na RESET nočici (pin-4 PIC16F84). V izboljšani verziji reset vezja pa bo enojno vezje poskrbelo za oba procesorja.

Za predelavo najprej izključi vse kable iz RRC-4, vključno z napajanjem. Pazljivo odvij 4 vijke prednje plošče in izvlecici tiskanino. Z izvijačem odstrani oba PIC16F84 procesorja na prevodno spuščo. Pred tem si započni njuni poziciji, saj ju kasneje ne smeš zamjenjati med sabo! Sedaj poišči oba upora in kondenzatorja reset vezja, ter ju odspajkaj. Nato obe noči ot. 4 mikroprocesorjev poveži med sabo z ūico in na enem izmed procesorjev na spodnji strani prispajkaj novo reset vezje prikazano na sliki desno spodaj, tik ob tiskanino. S tem je predelava gotova, novo reset vezje bo postavilo oba procesorja v RESET stanje pri napetosti nižji od +4.7v.

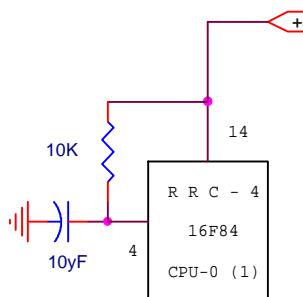


Fig. 1 - Old RESET logic

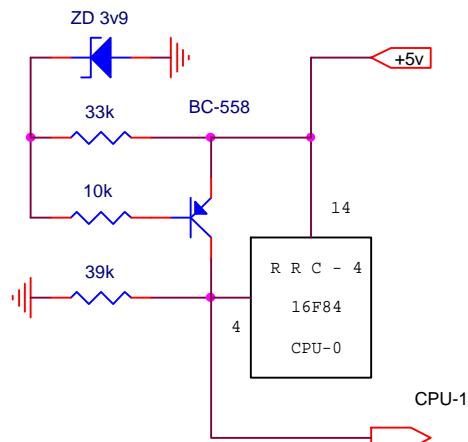


Fig. 2 - New improved RESET logic